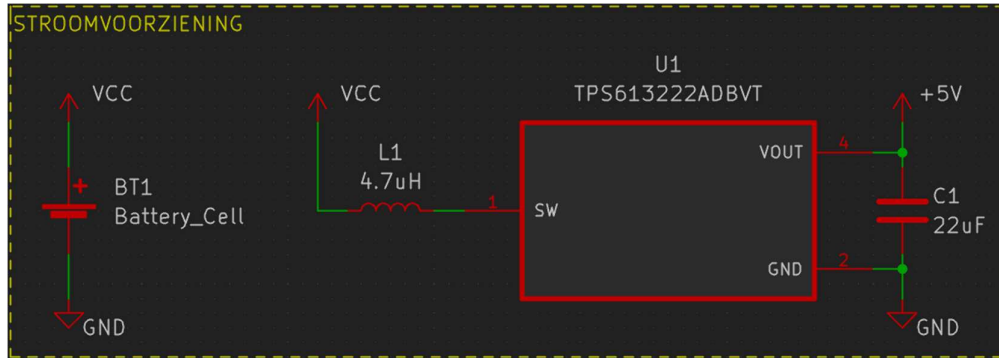



Schema – PCB Horloge

Sten Hulsbergen


Schakeling stroomvoorziening




Schakeling microcontroller

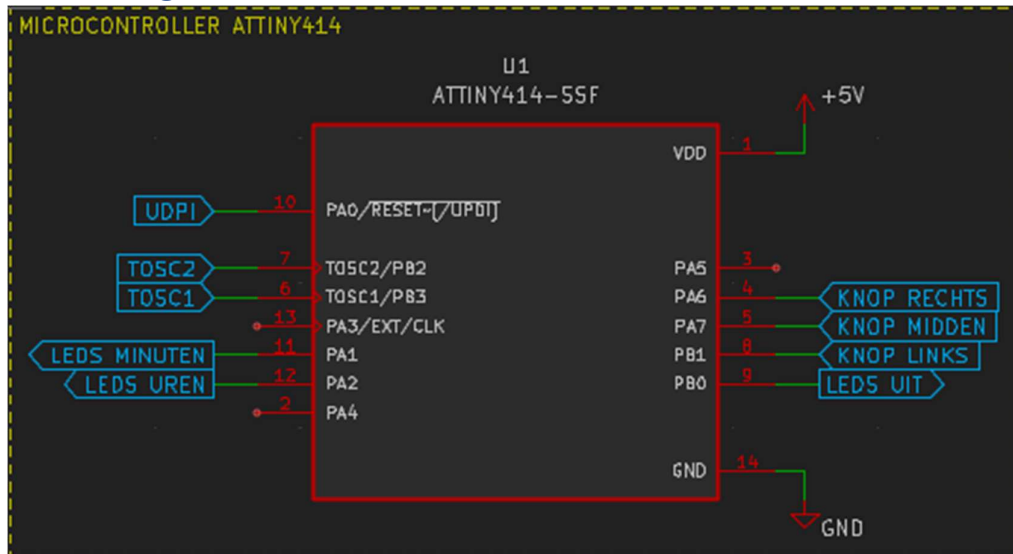


Schakeling programmeerheader

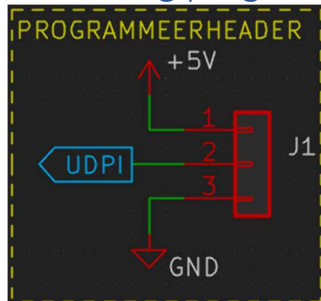


Schakeling knoppen

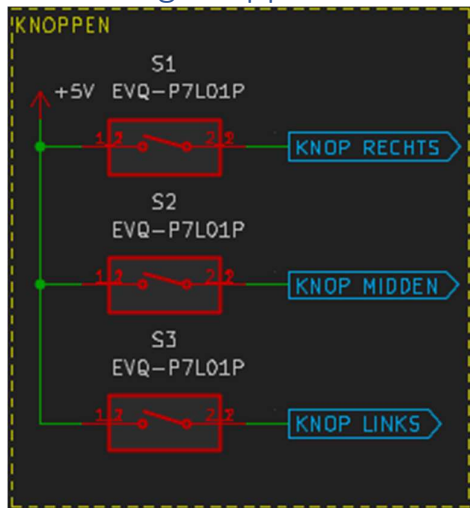


Schakeling led switch

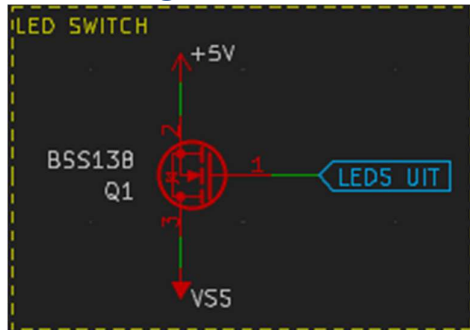


Schakeling 32.768kHz kristal

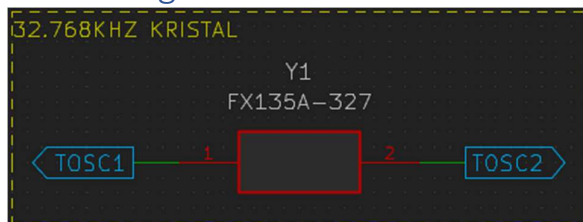

Schakeling sturing LEDs uren

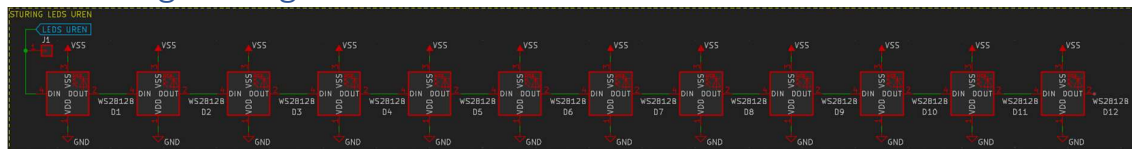

Schakeling sturing LEDs minuten

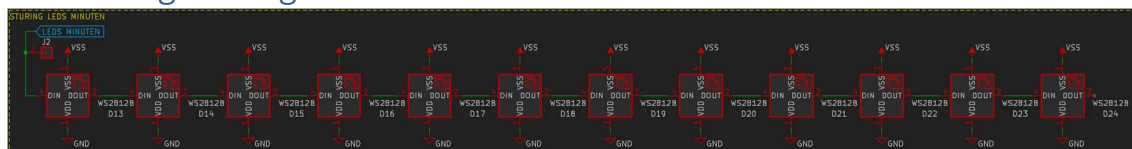

Volledig schema

